

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

**Emanuel de Oliveira
Gabriel Bazon
Giovanna Velasco
Guilherme Schmidt
João Pedro Gomes
João Victor Alves
Luana Hartmann**

Projeto: Primeira Parte

São Carlos

2023

Emanuel de Oliveira

Gabriel Bazon

Giovanna Velasco

Guilherme Schmidt

João Pedro Gomes

João Victor Alves

Luana Hartmann

Projeto: Primeira Parte

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Digitais da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a aprovação na disciplina.

Área de concentração: Engenharia de Computação

Orientador: Prof. Dr. Maximilian Luppe

São Carlos

2023

Sumário

1	Introdução	3
2	Tabela Verdade	3
3	Mapas de Karnaugh e Expressões Booleanas	5
3.1	Cátodo Comum	5
3.2	Ânodo Comum	8
4	Implementação do Circuito	12
4.1	Método de Primitivas ou Rede de Ligações	13
4.2	Método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos	16
4.3	Método de Declarações Concorrentes com Operador Ternários	18
4.4	Método de Declaração Procedural ou Comportamental	20
5	Conclusão	22
6	Bibliografia	22

1 Introdução

O presente documento descreve o desenvolvimento e a implementação de um Decodificador BCD para 7 Segmentos, com parâmetro extra de entrada "commom_cathode". Em suma, o circuito decodificador em questão dispõe-se a receber como entrada um número decimal codificado em binário (BCD) e produzir em sua saída uma representação de tal número por meio de um display de 7 segmentos, componente eletrônico que faz o uso de LEDs para representar algarismos e caracteres.

Para a implementação de um sistema como esse, deve-se especificar qual método de representação será utilizado: ânodo comum ou cátodo comum. Resumidamente, um display de 7 segmentos com ânodo comum tem seus LEDs acionados por nível lógico 0, já com cátodo comum, estes são ativados por nível lógico 1. Nesse sentido, para o desenvolvimento do circuito que será realizado, o Decodificador BCD para 7 Segmentos receberá a entrada adicional denominada "commom_cathode", a qual será responsável por determinar qual de ambas representações será utilizada.

Partindo disso, inicialmente serão construídas as Tabelas Verdade referentes ao circuito. Em seguida, a partir delas, serão apresentados os Mapas de Karnaugh e as Expressões Booleanas de cada saída do circuito. Por fim, será implementado o circuito lógico, utilizando-se do esquemático do circuito obtido através da linguagem Verilog.


Finalmente, destaca-se que a representação em Verilog será feita de 4 formas distintas, a saber: Primitivas ou Rede de Ligações; Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos; Declarações Concorrentes com Operador Ternário; Declaração Procedural ou Comportamental.

2 Tabela Verdade

A princípio, para o desenvolvimento das Tabelas Verdade do Decodificador em questão, destaca-se que o BCD recebido como entrada é dividido em 4 entradas: B_3 , B_2 , B_1 e B_0 . Cada qual representa um algarismo de binário do BCD final, obtendo-se a seguinte representação: $B_3B_2B_1B_0$. Para o Display de 7 Segmentos, a ordem dos LEDs segue a classificação da [Figura 1](#). Portanto, é necessário encontrar uma relação entre $B_3B_2B_1B_0$ e as letras a , b , c , d , e , f , g do display.

Para melhor visualização, o parâmetro adicional "commom_cathode" não será inserido na tabela verdade. Na verdade, construir-se-á duas tabelas verdades, uma em que considera-se "commom_cathode" como 0, indicando representação com ânodo comum; e outra em que "commom_cathode" vale 1, explicitando cátodo comum.

Figura 1 – Display de 7 segmentos com indicação dos diodos ativados para cada entrada BCD

 

Nesse sentido, primeiramente, constrói-se a tabela referente ao Decodificador com Ânodo Comum ([Tabela 1](#)). Nela basta notar que, para cada número BCD, os valores 0 indicam os LEDs acesos no Display exemplificado na [Figura 1](#).

Tabela 1 – Tabela Verdade do Decodificador BCD para 7 Segmentos com Ânodo Comum

B_3	B_2	B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Dando prosseguimento, agora, é possível construir a tabela referente ao Decodificador com Cátodo Comum ([Tabela 2](#)). Nesse caso, os LEDs são acesos com o valor lógico 1.

Vale ressaltar que o parâmetro “commom_cathode” atua como inversor do sinal das letras que compõem o display de 7 segmentos. Isto é, para um mesmo BCD os sinais das Tabelas 1 e 2 são invertidos. Portanto, serão gerados dois circuitos distintos com saídas complementares a depender do parâmetro.

Tabela 2 – Tabela Verdade de Decodificador BCD para 7 Segmentos com Cátodo Comum

B_3	B_2	B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

3 Mapas de Karnaugh e Expressões Booleanas

Com as Tabelas Verdade construídas, é possível encontrar as Expressões Booleanas das saídas para cada caso por meio de Mapas de Karnaugh. Como o parâmetro “common_cathode” implica em dois circuitos distintos, optamos por encontrar primeiramente as Expressões Booleanas considerando Cátodo Comum (“common_cathode” = 1) e, posteriormente, as Expressões referentes ao Ânodo Comum (“common_cathode” = 0). Para ambas as expressões foram determinadas no formato SOP.

Na construção dos Mapas de Karnaugh, vale destacar que as entradas em binário referentes aos números de 10 a 15 são postos como “*don't care*”, representados pela letra d , devido ao fato de não corresponderem a entradas BCD. Assim, iniciando-se com o caso de Cátodo Comum, para cada saída da [Tabela 2](#) foi construído um Mapa, como se segue.

3.1 Cátodo Comum

Mapa de Karnaugh para o diodo a

$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Nesse caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo a é dada por

$$a = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + B_1 + \overline{B_2} \overline{B_0} + B_2 B_0 \quad (1)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo b

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Para este caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo b é dada por

$$b = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} + \overline{B_1} \overline{B_0} + B_1 B_0 \quad (2)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo c

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Agora, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo c é dada por

$$c = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 + \overline{B_1} + B_0 \quad (3)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo d

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Dando prosseguimento, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo d é dada por

$$d = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + \overline{B_2} \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 + B_1 \overline{B_0} + B_2 \overline{B_1} B_0 \quad (4)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo e

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	d	d	d	d
10	1	0	d	d

Seguindo, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo e é dada por

$$e = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} \overline{B_0} + B_1 \overline{B_0} \quad (5)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo f

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	0	0	0
01	1	1	0	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Ainda, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo f é dada por

$$f = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + \overline{B_1} \overline{B_0} + B_2 \overline{B_1} + B_2 \overline{B_0} \quad (6)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo g

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Por fim, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo g é dada por

$$g = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + B_1 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 + B_2 \overline{B_1} \quad (7)$$

Assim, determinadas as Equações de 1 a 7 para o Cátodo Comum, parte-se agora para a confecção dos Mapas de Karnaugh e determinação das Expressões Booleanas para o caso de Ânodo Comum, conforme a Tabela 1, como se segue.

3.2 Ânodo Comum

Mapa de Karnaugh para o diodo a

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Nesse caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo a é dada por

$$a = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 \quad (8)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo b

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Para este caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo b é dada por

$$b = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 \overline{B_1} B_0 + B_2 B_1 \overline{B_0} \quad (9)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo c

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Agora, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo c é dada por

$$c = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} B_1 \overline{B_0} \quad (10)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo d

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Dando prosseguimento, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo d é dada por

$$d = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 + B_2 B_1 B_0 + B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} \quad (11)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo e

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	d	d	d	d
10	0	1	d	d

Seguindo, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo e é dada por

$$e = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 \overline{B_1} + B_0 \quad (12)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo f

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Ainda, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo f é dada por

$$f = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} B_1 + B_1 B_0 + \overline{B_3} \overline{B_2} B_0 \quad (13)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo g

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	1	0	0
01	0	0	1	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Por fim, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo g é dada por

$$g = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 B_1 B_0 + \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} \quad (14)$$

Cabe destacar que, como mencionado anteriormente, as expressões referentes ao Ânodo Comum são os complementos das expressões para Cátodo Comum. De fato, tomemos o diodo c . Note que, em Cátodo Comum, sua expressão é

$$c_C = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 + \overline{B_1} + B_0$$

Veja que, em Ânodo Comum, a expressão é

$$c_A = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} B_1 \overline{B_0}$$

Isto é,

$$c_A = \overline{c_C}.$$

Entretanto, optou-se pela construção dos Mapas de Karnaugh por sua simplicidade e para evitar complicações com a Álgebra de Boole.

Nesse sentido, obtidas as Expressões Booleanas correspondentes ao circuito tanto para o caso de Cátodo Comum quanto para o de Ânodo Comum, parte-se para sua implementação em Verilog.

4 Implementação do Circuito

Para a implementação do circuito, será utilizada a linguagem de descrição de hardware Verilog. Nesse caso, serão feitas 4 implementações distintas, cada qual utilizando-se de um dos métodos que a linguagem fornece. Destaca-se que os códigos podem ser também encontrados no [repositório](#) do projeto.

4.1 Método de Primitivas ou Rede de Ligações

Nesta seção, será implementado o circuito em Verilog a partir das expressões booleanas previamente determinadas, descrevendo-o por meio de primitivas lógicas na linguagem de descrição de hardware. Destaca-se o emprego do parâmetro `common_cathode` para definir a geração do circuito para displays de cátodo comum, quando 1, ou de ânodo comum, quando 0. Abaixo segue o código criado e circuito esquemático correspondente (Figura 2).

```

module BCDto7seg #(parameter common_cathode=1)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
    wire [3:0] nBCD;
    not (nBCD, BCD);

    generate
        if(common_cathode==1)
            begin
                wire nB2nB0, B2B0, nB1nB0, B1B0, nB2B1, B1nB0, B2nB1, B2nB0,
↪ B2nB1B0;

                and (B2nB1B0, BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
                and (nB2nB0, nBCD[2], nBCD[0]);
                and (nB1nB0, nBCD[1], nBCD[0]);
                and (nB2B1, nBCD[2], BCD[1]);
                and (B2nB1, BCD[2], nBCD[1]);
                and (B2nB0, BCD[2], nBCD[0]);
                and (B1nB0, BCD[1], nBCD[0]);
                and (B2B0, BCD[2], BCD[0]);
                and (B1B0, BCD[1], BCD[0]);

                or (a, BCD[3], BCD[1], nB2nB0, B2B0);
                or (b, nBCD[2], nB1nB0, B1B0);
                or (c, BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
                or (d, BCD[3], nB2nB0, nB2B1, B1nB0, B2nB1B0);
                or (e, nB2nB0, B1nB0);
                or (f, BCD[3], nB1nB0, B2nB1, B2nB0);
                or (g, BCD[3], B1nB0, nB2B1, B2nB1);
            end
end


```

```
else
  begin
    wire B2nB1nB0, nB3nB2nB1B0, B2nB1B0, B2B1nB0, nB3nB2B0, nB3nB2nB1,
    ↪ B2B1B0, B2nB1, nB2B1, B1B0;

    and (B2nB1nB0, BCD[2], nBCD[1], nBCD[0]);
    and (nB3nB2nB1B0, nBCD[3], nBCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    and (B2nB1B0, BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    and (B2B1nB0, BCD[2], BCD[1], nBCD[0]);
    and (c, nBCD[2], BCD[1], nBCD[0]);
    and (nB3nB2B0, nBCD[3], nBCD[2], BCD[0]);
    and (nB3nB2nB1, nBCD[3], nBCD[2], nBCD[1]);
    and (B2B1B0, BCD[2], BCD[1], BCD[0]);
    and (B2nB1, BCD[2], nBCD[1]);
    and (nB2B1, nBCD[2], BCD[1]);
    and (B1B0, BCD[1], BCD[0]);

    or(a, B2nB1nB0, nB3nB2nB1B0);
    or(b, B2nB1B0, B2B1nB0);
    or(d, nB3nB2nB1B0, B2B1B0, B2nB1nB0);
    or(e, B2nB1, BCD[0]);
    or(f, nB2B1, B1B0, nB3nB2B0);
    or(g, B2B1B0, nB3nB2nB1);
  end
endgenerate
endmodule
```

Figura 2 – Circuito esquemático do método de Primitivas ou Rede de Ligações

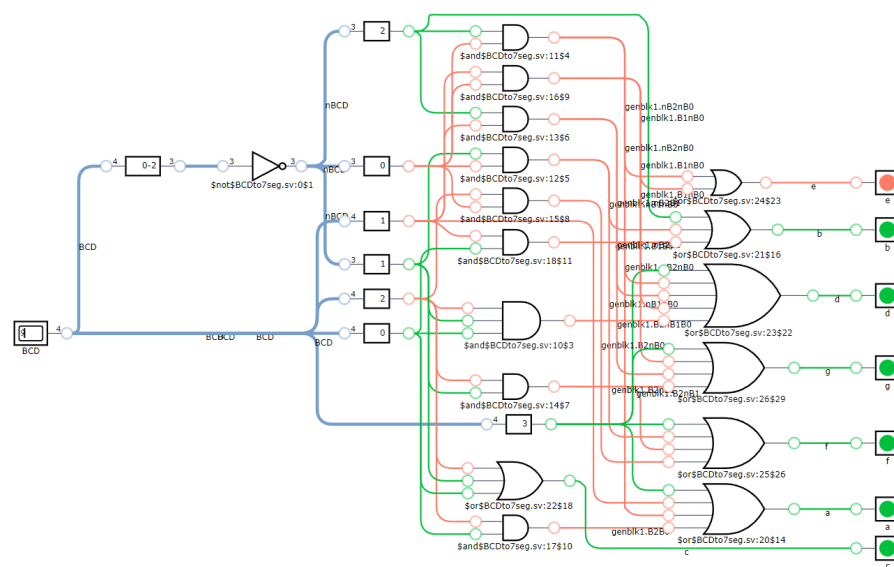

4.2 Método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos

Nesta seção, o circuito lógico é novamente implementado, mas empregando-se desta vez o método de declarações concorrentes com operadores lógicos em Verilog. Outra vez, é empregado o parâmetro `common_cathode`, atuando semelhantemente à implementação anterior. A seguir, seguem a implementação e circuito esquemático (Figura 3).

```

module BCDto7seg #(parameter common_cathode=1)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
    wire [3:0] nBCD;
    assign nBCD = ~BCD;

    generate
        if(common_cathode == 1)
            begin
                assign a = BCD[3] | BCD[1] | nBCD[2]&nBCD[0] | BCD[2]&BCD[0];
                assign b = nBCD[2] | nBCD[1]&nBCD[0] | BCD[1]&BCD[0];
                assign c = BCD[2] | nBCD[1] | BCD[0];
                assign d = BCD[3] | nBCD[2]&nBCD[0] | nBCD[2]&BCD[1] |
↪ BCD[1]&nBCD[0] | BCD[2]&nBCD[1]&BCD[0];
                assign e = nBCD[2]&nBCD[0] | BCD[1]&nBCD[0];
                assign f = BCD[3] | nBCD[1]&nBCD[0] | BCD[2]&nBCD[1] |
↪ BCD[2]&nBCD[0];
                assign g = BCD[3] | BCD[1]&nBCD[0] | nBCD[2]&BCD[1] |
↪ BCD[2]&nBCD[1];
            end
        else
            begin
                assign a = BCD[2]&nBCD[1]&nBCD[0] |
↪ nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1]&BCD[0];
                assign b = BCD[2]&nBCD[1]&BCD[0] | BCD[2]&BCD[1]&nBCD[0];
                assign c = nBCD[2]&BCD[1]&nBCD[0];
                assign d = nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1]&BCD[0] | BCD[2]&BCD[1]&BCD[0]
↪ | BCD[2]&nBCD[1]&nBCD[0];
                assign e = BCD[2]&nBCD[1] | BCD[0];
                assign f = nBCD[2]&BCD[1] | BCD[1]&BCD[0] |
↪ nBCD[3]&nBCD[2]&BCD[0];
                assign g = BCD[2]&BCD[1]&BCD[0] | nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1];
            end
    endgenerate


```

```

end
endgenerate
endmodule

```

Figura 3 – Circuito esquemático do método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos

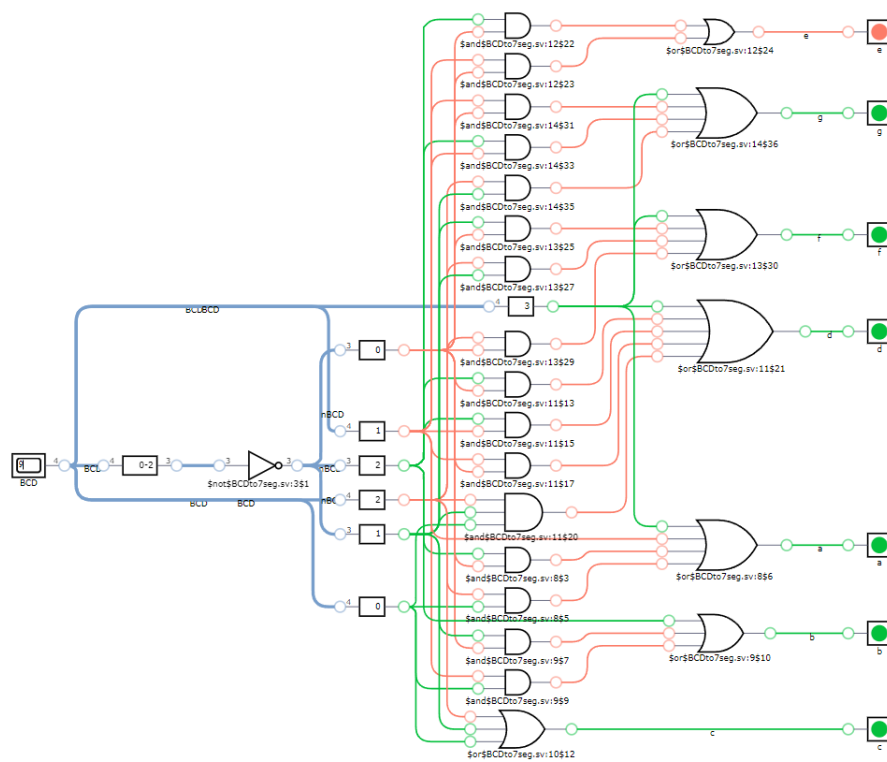

4.3 Método de Declarações Concorrentes com Operador Ternários

Com esta terceira implementação do circuito, utilizam-se declarações concorrentes com operadores ternários para implementar o decodificador, definindo as entradas e saídas a partir das Tabelas Verdades previamente construídas, com a saída padrão para valores não BCD definida como E, correspondente a “Erro”. Mais uma vez é empregado o parâmetro `common_cathode` para definir a versão a ser gerada. Segue-se o código e esquemático (Figura 4) correspondente em Verilog.

```

module BCDto7seg #(parameter common_cathode=1)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
    generate
        if (common_cathode == 1)
            assign {a, b, c, d, e, f, g} =
                (BCD == 4'b0000) ? 7'b11111110 :
                (BCD == 4'b0001) ? 7'b0110000 :
                (BCD == 4'b0010) ? 7'b1101101 :
                (BCD == 4'b0011) ? 7'b1111001 :
                (BCD == 4'b0100) ? 7'b0110011 :
                (BCD == 4'b0101) ? 7'b1011011 :
                (BCD == 4'b0110) ? 7'b1011111 :
                (BCD == 4'b0111) ? 7'b1110000 :
                (BCD == 4'b1000) ? 7'b1111111 :
                (BCD == 4'b1001) ? 7'b1111011 :
                7'b1001111;
        else
            assign {a, b, c, d, e, f, g} =
                (BCD == 4'b0000) ? 7'b0000001 :
                (BCD == 4'b0001) ? 7'b1001111 :
                (BCD == 4'b0010) ? 7'b0010010 :
                (BCD == 4'b0011) ? 7'b0000110 :
                (BCD == 4'b0100) ? 7'b1001100 :
                (BCD == 4'b0101) ? 7'b0100100 :
                (BCD == 4'b0110) ? 7'b0100000 :
                (BCD == 4'b0111) ? 7'b0001111 :
                (BCD == 4'b1000) ? 7'b0000000 :
                (BCD == 4'b1001) ? 7'b0000100 :
                7'b0110000 ;
    endgenerate
endmodule


```

```

endgenerate
endmodule

```

Figura 4 – Circuito esquemático do método de Declarações Concorrentes com Operadores Ternários

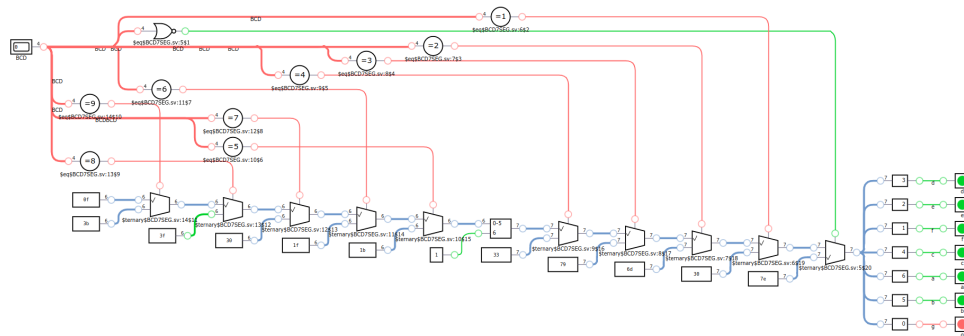

4.4 Método de Declaração Procedural ou Comportamental

Por fim, a última implementação utilizada foi através do emprego de Declarações comportamentais, novamente empregando E como Erro padrão, além do parâmetro `common_cathode` para definir o tipo de display empregado. Segue o código e esquemático (Figura 5) produzidos.


```
module BCDto7seg #(parameter common_cathode=0)(output a, b, c, d, e, f,  
→ g, input [3:0] BCD);  
    reg [6:0] seg;  
  
    generate  
        if (common_cathode == 1)  
            always @ (BCD)  
                begin  
                    case(BCD)  
                        0: seg = 7'b1111110;  
                        1: seg = 7'b0110000;  
                        2: seg = 7'b1101101;  
                        3: seg = 7'b1111001;  
                        4: seg = 7'b0110011;  
                        5: seg = 7'b1011011;  
                        6: seg = 7'b1011111;  
                        7: seg = 7'b1110000;  
                        8: seg = 7'b1111111;  
                        9: seg = 7'b1111011;  
                        default: seg=7'b1001111;  
                    endcase  
                end  
            else  
                always @ (BCD)  
                    begin  
                        case(BCD)  
                            0: seg = 7'b0000001;  
                            1: seg = 7'b1001111;  
                            2: seg = 7'b0010010;  
                            3: seg = 7'b0000110;  
                            4: seg = 7'b1001100;
```

```

5: seg = 7'b0100100;
6: seg = 7'b0100000;
7: seg = 7'b0001111;
8: seg = 7'b0000000;
9: seg = 7'b0000100;
default: seg=7'b0110000;
endcase
end
endgenerate
assign {a,b,c,d,e,f,g} = seg;
endmodule

```

Figura 5 – Circuito esquemático do método de Declaração Procedural ou Comportamental

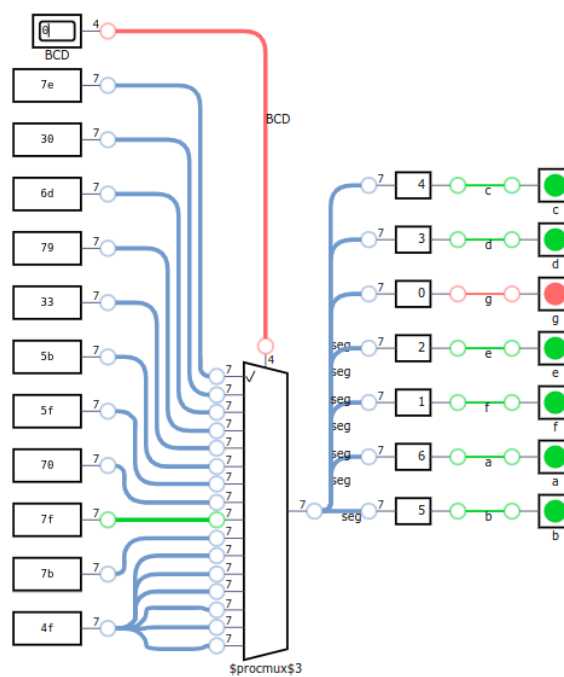

5 Conclusão

A partir do exposto, pode-se concluir que o circuito foi implementado de modo adequado, em todas as variações realizadas, uma vez que as representações a partir da linguagem Verilog fornecem resultados corretos para os testes realizados.

No mais, ressalta-se a quase ausência de dificuldades maiores para o desenvolvimento do trabalho em questão. Tal fato advém da presença já solidificada de circuitos Decodificadores de BCD para 7 Segmentos no estudo de sistemas digitais, o que contribui para uma gama de informações suficientemente elucidativa.

6 Bibliografia

V. P. Nelson. *Digital logic circuit analysis and design*. Prentice Hall, 1995