



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

SEL0628 - SISTEMAS DIGITAIS

PROJETO: PRIMEIRA PARTE

21/06/2023

Equipe:

Emanuel de Oliveira; Gabriel Bazon; Giovanna Velasco; Guilherme Schmidt; João Gomes; João Victor Alves; Luana Hartmann.

NUSP: 13676878; 13676408; 13676346; 13676857; 13839069; XXXXXXXX; 13676350.

Professor:

Dr. Maximilian Luppe

São Carlos

2023

Sumário

1	Introdução	2
2	Tabela Verdade	2
3	Mapas de Karnaugh e Expressões Booleanas	4
3.1	Cátodo Comum	4
3.2	Ânodo Comum	7
4	Implementação do Circuito	11
4.1	Método de Primitivas ou Rede de Ligações	11
4.2	Método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos	13
4.3	Método de Declarações Concorrentes com Operador Ternários	14
4.4	Método de Declaração Procedural ou Comportamental	16
5	Conclusão	18
6	Bibliografia	19

1 Introdução

O presente documento descreve o desenvolvimento e a implementação de um Decodificador BCD para 7 Segmentos, com parâmetro extra de entrada "commom_cathode". Em suma, o circuito decodificador em questão dispõe-se a receber como entrada um número decimal codificado em binário (BCD) e produzir em sua saída uma representação de tal número por meio de um display de 7 segmentos, componente eletrônico que faz o uso de LEDs para representar algarismos e caracteres.

Para a implementação de um sistema como esse, deve-se especificar qual método de representação será utilizado: ânodo comum ou cátodo comum. Resumidamente, um display de 7 segmentos com ânodo comum tem seus LEDs acionados por nível lógico 0, já com cátodo comum, estes são ativados por nível lógico 1. Nesse sentido, para o desenvolvimento do circuito que será realizado, o Decodificador BCD para 7 Segmentos receberá a entrada adicional denominada "commom_cathode", a qual será responsável por determinar qual de ambas representações será utilizada.

Partindo disso, inicialmente serão construídas as Tabelas Verdade referentes ao circuito. Em seguida, a partir delas, serão apresentados os Mapas de Karnaugh e as Expressões Booleanas de cada saída do circuito. Por fim, será implementado o circuito lógico, utilizando-se do esquemático do circuito obtido através da linguagem Verilog.


Finalmente, destaca-se que a representação em Verilog será feita de 4 formas distintas, a saber: Primitivas ou Rede de Ligações; Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos; Declarações Concorrentes com Operador Ternário; Declaração Procedural ou Comportamental.

2 Tabela Verdade

A princípio, para o desenvolvimento das Tabelas Verdade do Decodificador em questão, destaca-se que o BCD recebido como entrada é dividido em 4 entradas: B_3 , B_2 , B_1 e B_0 . Cada qual representa um algarismo de binário do BCD final, obtendo-se a seguinte representação: $B_3B_2B_1B_0$. Para o Display de 7 Segmentos, a ordem dos LEDs segue a classificação da [Figura 1](#). Portanto, é necessário encontrar uma relação entre $B_3B_2B_1B_0$ e as letras a , b , c , d , e , f , g do display.

Para melhor visualização, o parâmetro adicional "commom_cathode" não será inserido na tabela verdade. Na verdade, construir-se-á duas tabelas verdades, uma em que considera-se "commom_cathode" como 0, indicando representação com ânodo comum; e outra em que "commom_cathode" vale 1, explicitando cátodo comum.

Figura 1 – Display de 7 segmentos com indicação dos diodos ativados para cada entrada BCD

 

Nesse sentido, primeiramente, constrói-se a tabela referente ao Decodificador com Ânodo Comum ([Tabela 1](#)). Nela basta notar que, para cada número BCD, os valores 0 indicam os LEDs acesos no Display exemplificado na [Figura 1](#).

Tabela 1 – Tabela Verdade do Decodificador BCD para 7 Segmentos com Ânodo Comum

B_3	B_2	B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Dando prosseguimento, agora, é possível construir a tabela referente ao Decodificador com Cátodo Comum ([Tabela 2](#)). Nesse caso, os LEDs são acesos com o valor lógico 1.

Vale ressaltar que o parâmetro “commom_cathode” atua como inversor do sinal das letras que compõem o display de 7 segmentos. Isto é, para um mesmo BCD os sinais das Tabelas 1 e 2 são invertidos. Essa análise será de extrema importância para a implementação em questão, uma vez que é possível simplificar tanto o circuito, quanto as expressões booleanas referentes a cada saída.

Tabela 2 – Tabela Verdade de Decodificador BCD para 7 Segmentos com Cátodo Comum

B_3	B_2	B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

3 Mapas de Karnaugh e Expressões Booleanas

Com as Tabelas Verdade construídas, é possível encontrar as Expressões Booleanas das saídas para cada caso. Nesse momento, faremos uso da propriedade mencionada no último parágrafo da seção anterior. Como o parâmetro “commom_cathode” implica em dois circuitos distintos, basta que encontremos as Expressões Booleanas considerando Cátodo Comum e, posteriormente, encontremos as Expressões referentes ao Ânodo Comum.

Na construção dos Mapas de Karnaugh, vale destacar que as entradas em binário referentes aos números de 10 a 15 são postos como “*don't care*”, representados pela letra *d*. Assim, iniciando-se com o caso de Cátodo Comum, para cada letra da Tabela 2 foi contruído um Mapa, como se segue.

3.1 Cátodo Comum

Mapa de Karnaugh para o diodo *a*

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	1	1	<i>d</i>	<i>d</i>

Nesse caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo a é dada por

$$a = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + B_1 + \overline{B_2} \overline{B_0} + B_2 B_0 \quad (1)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo b

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Para este caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo b é dada por

$$b = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} + \overline{B_1} \overline{B_0} + B_1 B_0 \quad (2)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo c

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Agora, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo c é dada por

$$c = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 + \overline{B_1} + B_0 \quad (3)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo d

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	d	d	d	d
10	1	1	d	d

Dando prosseguimento, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo d é dada por

$$d = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + \overline{B_2} \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 + B_1 \overline{B_0} + B_2 \overline{B_1} B_0 \quad (4)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo e

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	d	d	d	d
10	1	0	d	d

Seguindo, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo e é dada por

$$e = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} \overline{B_0} + B_1 \overline{B_0} \quad (5)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo f

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	1	0	0	0
01	1	1	0	1
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	1	1	<i>d</i>	<i>d</i>

Ainda, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo f é dada por

$$f = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + \overline{B_1} \overline{B_0} + B_2 \overline{B_1} + B_2 \overline{B_0} \quad (6)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo g

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	1	1	<i>d</i>	<i>d</i>

Por fim, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo g é dada por

$$g = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_3 + B_1 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 + B_2 \overline{B_1} \quad (7)$$

Assim, determinadas as Equações de 1 a 7 para o Cátodo Comum, parte-se agora para a confecção dos Mapas de Karnaugh e determinação das expressões booleanas para o caso de Ânodo Comum, conforme a Tabela 1, como se segue.

3.2 Ânodo Comum

Mapa de Karnaugh para o diodo a

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Nesse caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo a é dada por

$$a = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 \quad (8)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo b

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Para este caso, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo b é dada por

$$b = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} B_0 + \overline{B_3} B_2 B_1 \overline{B_0} \quad (9)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo c

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Agora, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo c é dada por

$$c = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} B_1 \overline{B_0} \quad (10)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo d

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	d

Dando prosseguimento, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo d é dada por

$$d = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 + B_2 B_1 B_0 + B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} \quad (11)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo e

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	0	1	<i>d</i>	<i>d</i>

Seguindo, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo e é dada por

$$e = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 \overline{B_1} + B_0 \quad (12)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo f

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	0	0	<i>d</i>	<i>d</i>

Ainda, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo f é dada por

$$f = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = \overline{B_2} B_1 + B_1 B_0 + \overline{B_3} \overline{B_2} B_0 \quad (13)$$

Mapa de Karnaugh para o diodo g

$B_3 B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	0
11	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
10	0	0	<i>d</i>	<i>d</i>

Por fim, vê-se que a Expressão Booleana mínima para o diodo g é dada por

$$g = f(B_3, B_2, B_1, B_0) = B_2 B_1 B_0 + \overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} \quad (14)$$

Nesse sentido, obtidas as Expressões Booleanas correspondentes ao circuito tanto para o caso de Cátodo Comum quanto para o de Ânodo Comum, parte-se para sua implementação em Verilog.

4 Implementação do Circuito

Para a implementação do circuito, será utilizada a linguagem de descrição de hardware Verilog. Nesse caso, serão feitas 4 implementações distintas, cada qual utilizando-se de um dos métodos que a linguagem fornece.

4.1 Método de Primitivas ou Rede de Ligações

Nesta seção, será implementado o circuito em Verilog a partir das expressões booleanas previamente determinadas, descrevendo-o por meio de primitivas lógicas na linguagem de descrição de hardware. Destaca-se o emprego do parâmetro `common_cathode` para definir a geração do circuito para displays de cátodo comum, quando 1, ou de ânodo comum, quando 0. Abaixo segue o código criado e circuito esquemático (Figura 2).

```

module BCDto7seg #(parameter common_cathode=0)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
    wire [3:0] nBCD;
    not (nBCD, BCD);

    generate
        if(common_cathode==1)

```

```

begin
    wire nB2nB0, B2B0, nB1nB0, B1B0, nB2B1, B1nB0, B2nB1, B2nB0,
    ⇨ B2nB1B0;

    and (B2nB1B0, BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    and (nB2nB0, nBCD[2], nBCD[0]);
    and (nB1nB0, nBCD[1], nBCD[0]);
    and (nB2B1, nBCD[2], BCD[1]);
    and (B2nB1, BCD[2], nBCD[1]);
    and (B2nB0, BCD[2], nBCD[0]);
    and (B1nB0, BCD[1], nBCD[0]);
    and (B2B0, BCD[2], BCD[0]);
    and (B1B0, BCD[1], BCD[0]);

    or (a, BCD[3], BCD[1], nB2nB0, B2B0);
    or (b, nBCD[2], nB1nB0, B1B0);
    or (c, BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    or (d, BCD[3], nB2nB0, nB2B1, B1nB0, B2nB1B0);
    or (e, nB2nB0, B1nB0);
    or (f, BCD[3], nB1nB0, B2nB1, B2nB0);
    or (g, BCD[3], B1nB0, nB2B1, B2nB1);
end
else
begin
    wire nB3B2nB1nB0, nB3nB2nB1B0, nB3B2nB1B0, nB3B2B1nB0, nB3nB2B0,
    ⇨ nB3nB2nB1, B2B1B0, B2nB1nB0, B2nB1, nB2B1, B1B0;

    and (nB3B2nB1nB0, nBCD[3], BCD[2], nBCD[1], nBCD[0]);
    and (nB3nB2nB1B0, nBCD[3], nBCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    and (nB3B2nB1B0, nBCD[3], BCD[2], nBCD[1], BCD[0]);
    and (nB3B2B1nB0, nBCD[3], BCD[2], BCD[1], nBCD[0]);
    and (c, nBCD[2], BCD[1], nBCD[0]);
    and (nB3nB2B0, nBCD[3], nBCD[2], BCD[0]);
    and (nB3nB2nB1, nBCD[3], nBCD[2], nBCD[1]);
    and (B2B1B0, BCD[2], BCD[1], BCD[0]);
    and (B2nB1nB0, BCD[2], nBCD[1], nBCD[0]);
    and (B2nB1, BCD[2], nBCD[1]);

```

```


and (nB2B1, nBCD[2], BCD[1]);
and (B1B0, BCD[1], BCD[0]);

or(a, nB3B2nB1nB0, nB3nB2nB1B0);
or(b, nB3B2nB1B0, nB3B2B1nB0);
or(d, nB3nB2nB1B0, B2B1B0, B2nB1nB0);
or(e, B2nB1, BCD[0]);
or(f, nB2B1, B1B0, nB3nB2B0);
or(g, B2B1B0, nB3nB2nB1);

end
endgenerate
endmodule

```

Figura 2 – Circuito esquemático do método de Primitivas ou Rede de Ligações

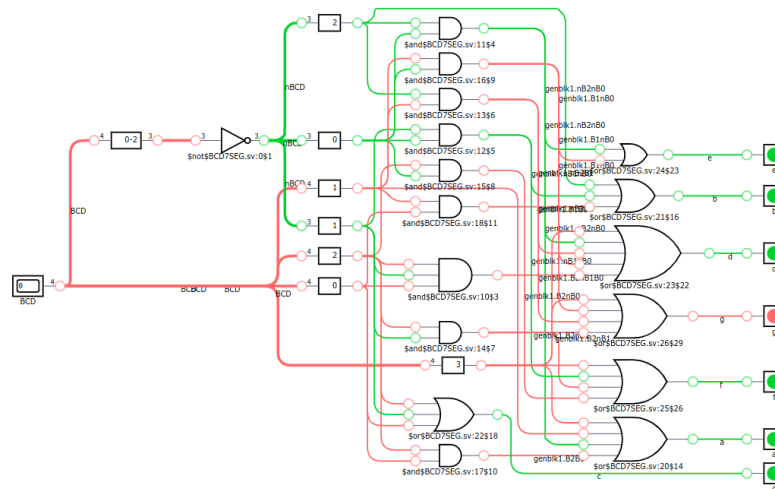

4.2 Método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos

Nesta seção, o circuito lógico é novamente implementado, mas empregando-se desta vez o método de declarações concorrentes com operadores lógicos em Verilog. Novamente é empregado o parâmetro `common_cathode`, atuando semelhantemente à implementação anterior. A seguir, seguem a implementação e circuito esquemático (Figura 3).

```

module BCDto7seg #(parameter common_cathode=0)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
    wire [3:0] nBCD;

```

```

assign nBCD = ~BCD;


generate
  if(common_cathode == 1)
    begin
      assign a = BCD[3] | BCD[1] | nBCD[2]&nBCD[0] | BCD[2]&BCD[0];
      assign b = nBCD[2] | nBCD[1]&nBCD[0] | BCD[1]&BCD[0];
      assign c = BCD[2] | nBCD[1] | BCD[0];
      assign d = BCD[3] | nBCD[2]&nBCD[0] | nBCD[2]&BCD[1] |
↪ BCD[1]&nBCD[0] | BCD[2]&nBCD[1]&BCD[0];
      assign e = nBCD[2]&nBCD[0] | BCD[1]&nBCD[0];
      assign f = BCD[3] | nBCD[1]&nBCD[0] | BCD[2]&nBCD[1] |
↪ BCD[2]&nBCD[0];
      assign g = BCD[3] | BCD[1]&nBCD[0] | nBCD[2]&BCD[1] |
↪ BCD[2]&nBCD[1];
    end
  else
    begin
      assign a = nBCD[3]&BCD[2]&nBCD[1]&nBCD[0] |
↪ nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1]&BCD[0];
      assign b = nBCD[3]&BCD[2]&nBCD[1]&BCD[0] |
↪ nBCD[3]&BCD[2]&BCD[1]&nBCD[0];
      assign c = nBCD[2]&BCD[1]&nBCD[0];
      assign d = nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1]&BCD[0] | BCD[2]&BCD[1]&BCD[0]
↪ | BCD[2]&nBCD[1]&nBCD[0];
      assign e = BCD[2]&nBCD[1] | BCD[0];
      assign f = nBCD[2]&BCD[1] | BCD[1]&BCD[0] |
↪ nBCD[3]&nBCD[2]&BCD[0];
      assign g = BCD[2]&BCD[1]&BCD[0] | nBCD[3]&nBCD[2]&nBCD[1];
    end
  endgenerate
endmodule

```

4.3 Método de Declarações Concorrentes com Operador Ternários

Com esta terceira implementação do circuito, utilizam-se declarações concorrentes com operadores ternários para implementar o decodificar, definindo as entradas e saídas a

Figura 3 – Circuito esquemático do método de Declarações Concorrentes com Operadores Lógicos

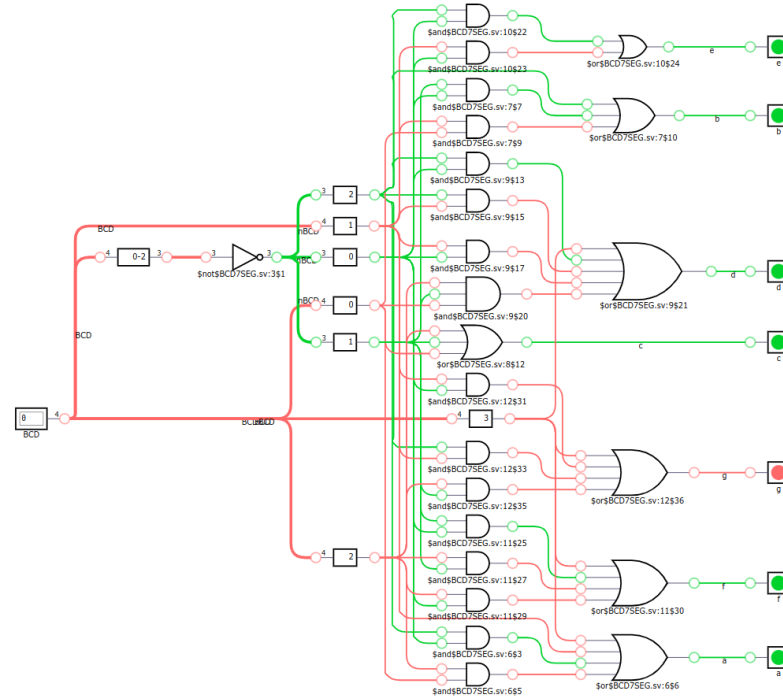

partir das Tabelas Verdades previamente construídas, com a saída padrão para valores não BCD definida como E, correspondente a 'Erro'. Mais uma vez é empregado o parâmetro `common_cathode` para definir a versão a ser gerada. Segue-se o código e esquemático (Figura 4) correspondente em Verilog.

```
module BCDto7seg #(parameter common_cathode=1)(output a, b, c, d, e, f,
↪ g, input [3:0] BCD);
generate
    if (common_cathode == 1)
        assign {a, b, c, d, e, f, g} =
            (BCD == 4'b0000) ? 7'b11111110 :
            (BCD == 4'b0001) ? 7'b0110000 :
            (BCD == 4'b0010) ? 7'b1101101 :
            (BCD == 4'b0011) ? 7'b1111001 :
            (BCD == 4'b0100) ? 7'b0110011 :
            (BCD == 4'b0101) ? 7'b1011011 :
            (BCD == 4'b0110) ? 7'b1011111 :
            (BCD == 4'b0111) ? 7'b1110000 :
```




```

(BCD == 4'b1000) ? 7'b11111111 :
(BCD == 4'b1001) ? 7'b11111011 :
7'b10011111;
else
assign {a, b, c, d, e, f, g} =
(BCD == 4'b0000) ? 7'b00000001 :
(BCD == 4'b0001) ? 7'b10011111 :
(BCD == 4'b0010) ? 7'b0010010 :
(BCD == 4'b0011) ? 7'b0000110 :
(BCD == 4'b0100) ? 7'b1001100 :
(BCD == 4'b0101) ? 7'b0100100 :
(BCD == 4'b0110) ? 7'b0100000 :
(BCD == 4'b0111) ? 7'b0001111 :
(BCD == 4'b1000) ? 7'b0000000 :
(BCD == 4'b1001) ? 7'b0000100 :
7'b0110000 ;
endgenerate
endmodule

```

Figura 4 – Circuito esquemático do método de Declarações Concorrentes com Operadores Ternários

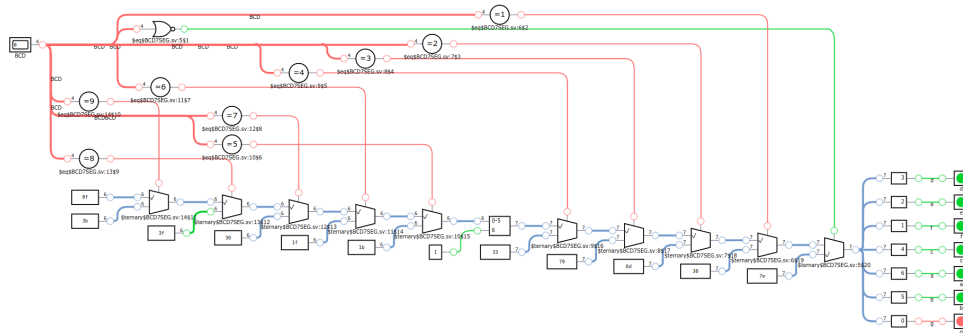

4.4 Método de Declaração Procedural ou Comportamental

Por fim, a última implementação utilizada foi através do emprego de Declarações comportamentais, novamente empregando E como Erro padrão, além do parâmetro `common_cathode` para definir o tipo de display empregado. Segue o código e esquemático (Figura 5) produzidos.


```
module BCDto7seg #(parameter common_cathode=0)(output a, b, c, d, e, f,  
↪ g, input [3:0] BCD);  
    reg [6:0] seg;  
  
    generate  
        if (common_cathode == 1)  
            always @ (BCD)  
                begin  
                    case(BCD)  
                        0: seg = 7'b11111110;  
                        1: seg = 7'b0110000;  
                        2: seg = 7'b1101101;  
                        3: seg = 7'b1111001;  
                        4: seg = 7'b0110011;  
                        5: seg = 7'b1011011;  
                        6: seg = 7'b1011111;  
                        7: seg = 7'b1110000;  
                        8: seg = 7'b1111111;  
                        9: seg = 7'b1111011;  
                        default: seg=7'b1001111;  
                    endcase  
                end  
        else  
            always @ (BCD)  
                begin  
                    case(BCD)  
                        0: seg = 7'b0000001;  
                        1: seg = 7'b1001111;  
                        2: seg = 7'b0010010;  
                        3: seg = 7'b0000110;  
                        4: seg = 7'b1001100;  
                        5: seg = 7'b0100100;  
                        6: seg = 7'b0100000;  
                        7: seg = 7'b0001111;  
                        8: seg = 7'b0000000;  
                        9: seg = 7'b0000100;  
                        default: seg=7'b0110000;  
                    endcase  
                end  
    endgenerate  
endmodule
```

```

    endcase
  end
endgenerate
assign {a,b,c,d,e,f,g} = seg;
endmodule

```

Figura 5 – Circuito esquemático do método de Declaração Procedural ou Comportamental

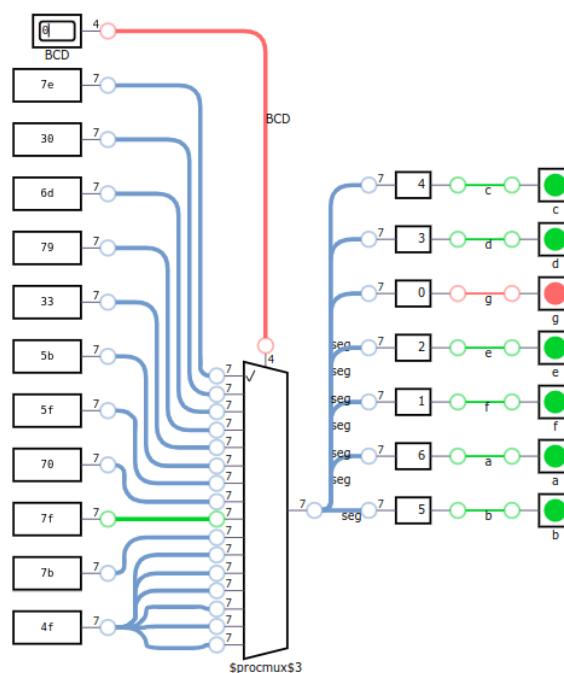

5 Conclusão

A partir do exposto, pode-se concluir que o circuito foi implementado de modo adequado, em todas as variações realizadas, uma vez que as representações a partir da linguagem Verilog fornecem resultados corretos para os testes realizados.

No mais, ressalta-se a quase ausência de dificuldades maiores para o desenvolvimento do trabalho em questão. Tal fato advém da presença já solidificada de circuitos Decodificadores de BCD para 7 Segmentos no estudo de sistemas digitais, o que contribui para uma gama de informações suficientemente elucidativa.

6 Bibliografia

V. P. Nelson. *Digital logic circuit analysis and design*. Prentice Hall, 1995